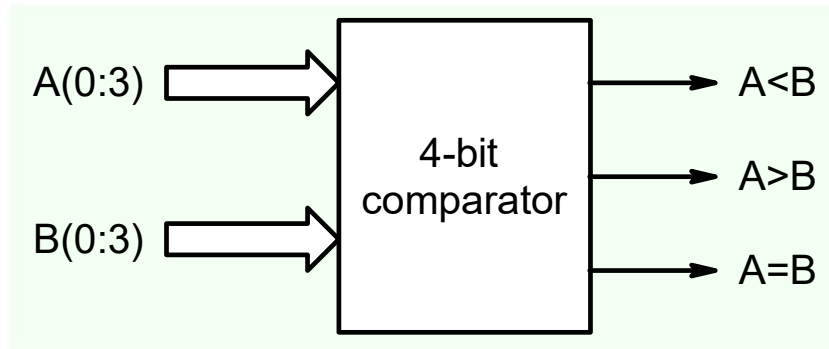


ESC201T : Introduction to Electronics





Lecture 36: Combination circuit-3


B. Mazhari
Dept. of EE, IIT Kanpur

Comparator




| $A_3A_2A_1A_0$ | $B_3B_2B_1B_0$ | $A < B$ | $A > B$ | $A = B$ |
|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| 0000 | 0000 | 0 | 0 | 1 |
| 0000 | 0001 | 1 | 0 | 0 |
| 0001 | 0000 | 0 | 1 | 0 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |

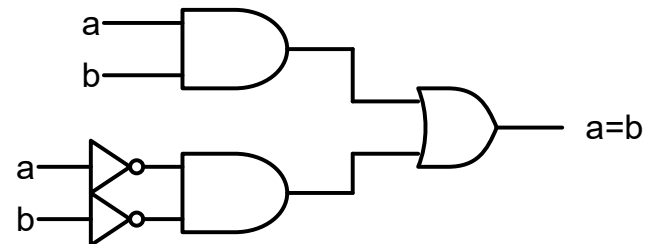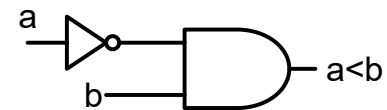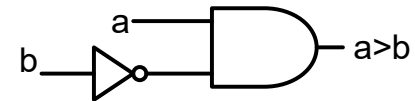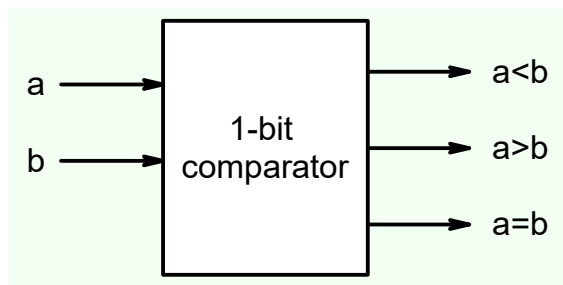


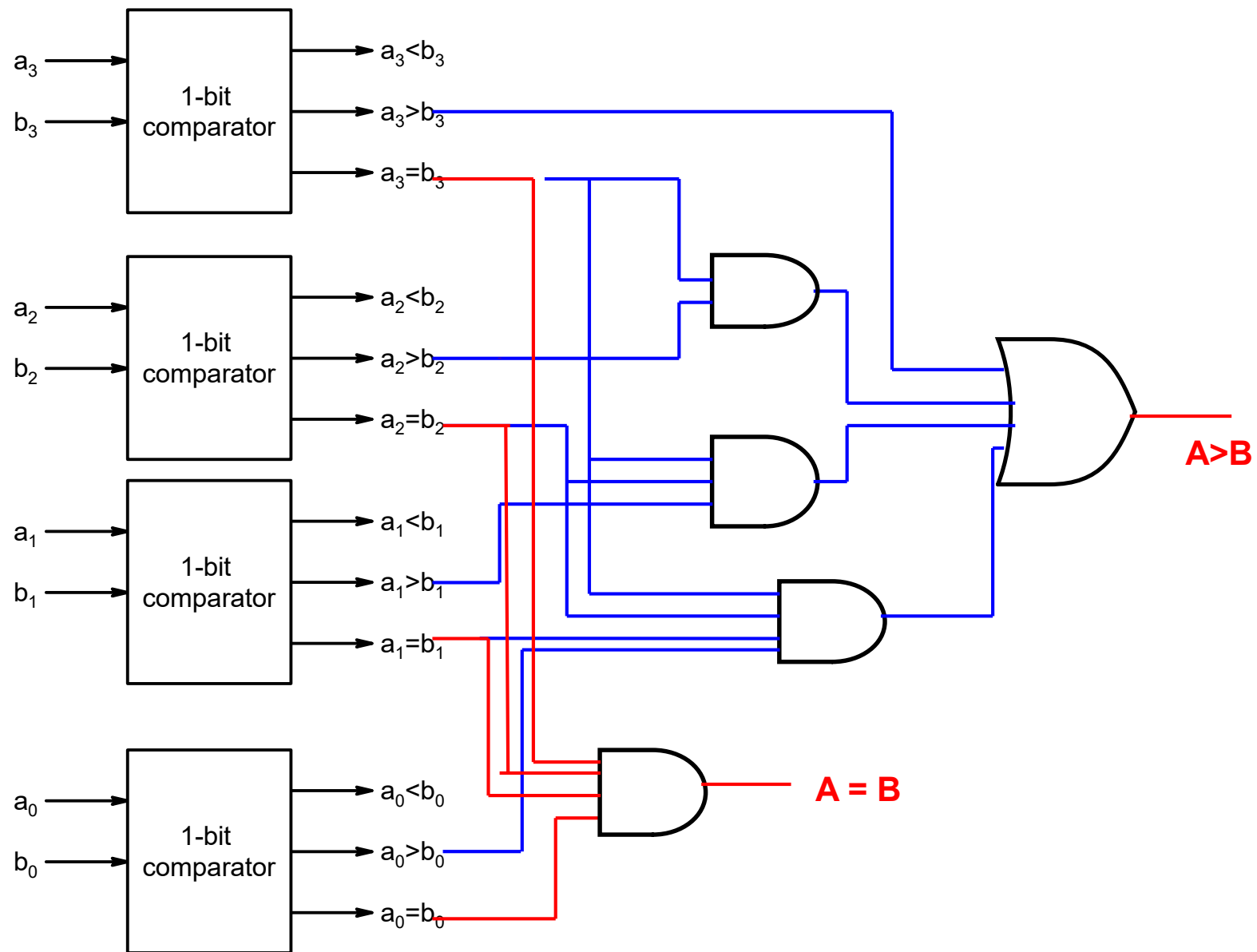

Adder/Subtractor

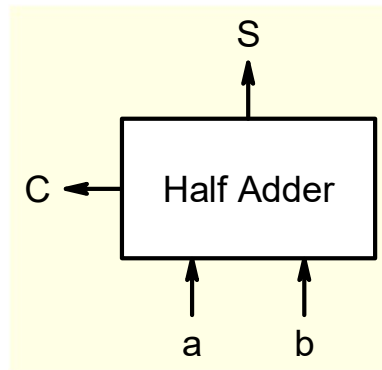


| a | b | S | C |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

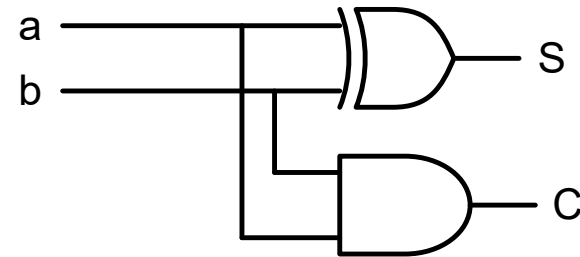

$$S = \bar{a}.b + a.\bar{b}; C = a.b$$

¹
 1 1 1
 1 1 0
 ———
 1 1 1 1

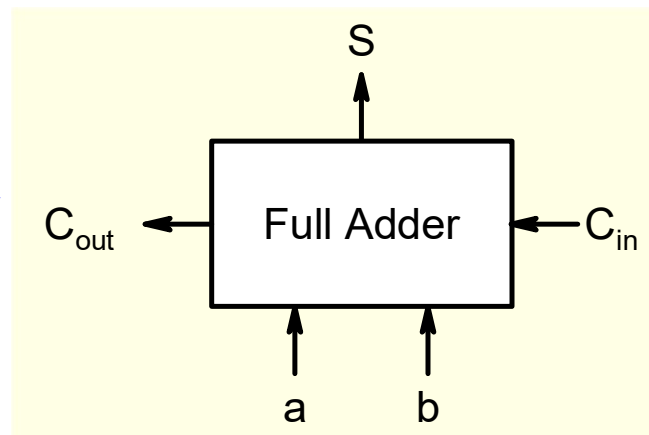

| a | b | C _{in} | S | C _{out} |
|---|---|-----------------|---|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


$$S = \bar{a}.\bar{b}.c_{in} + \bar{a}.b.\bar{c}_{in} + a.\bar{b}.\bar{c}_{in} + a.b.c_{in}; C_{out} = a.b + a.c_{in} + b.c_{in}$$

$$S = \bar{a}\bar{b}c_{in} + \bar{a}b\bar{c}_{in} + a\bar{b}\bar{c}_{in} + ab c_{in}$$


$$S = C_{in} \oplus (a \oplus b)$$

$$C_{out} = a.b + a.C_{in} + b.C_{in}$$
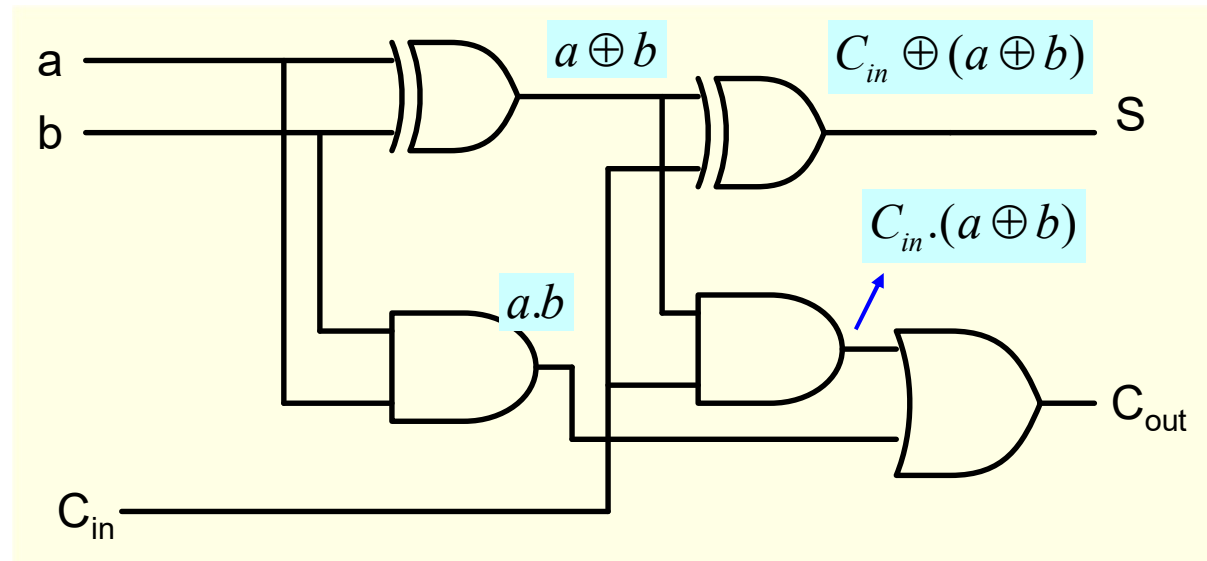
$$C_{out} = C_{in}(a.\bar{b} + \bar{a}.b) + a.b = C_{in}.(a \oplus b) + a.b$$




4-bit Adder

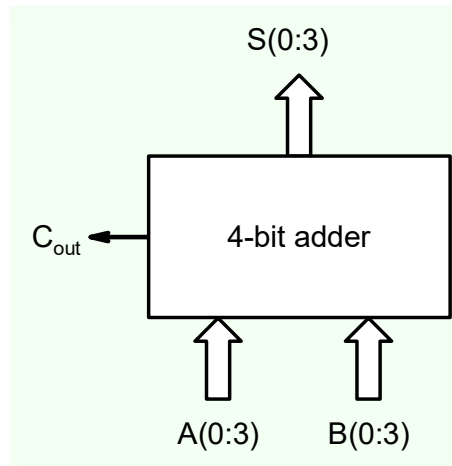

| $A_3 A_2 A_1 A_0$ | $B_3 B_2 B_1 B_0$ | $S_3 S_2 S_1 S_0$ | C_{out} |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 0000 | 0000 | 0000 | 1 |
| 0000 | 0001 | 0001 | 0 |
| 0001 | 0000 | 0001 | 0 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
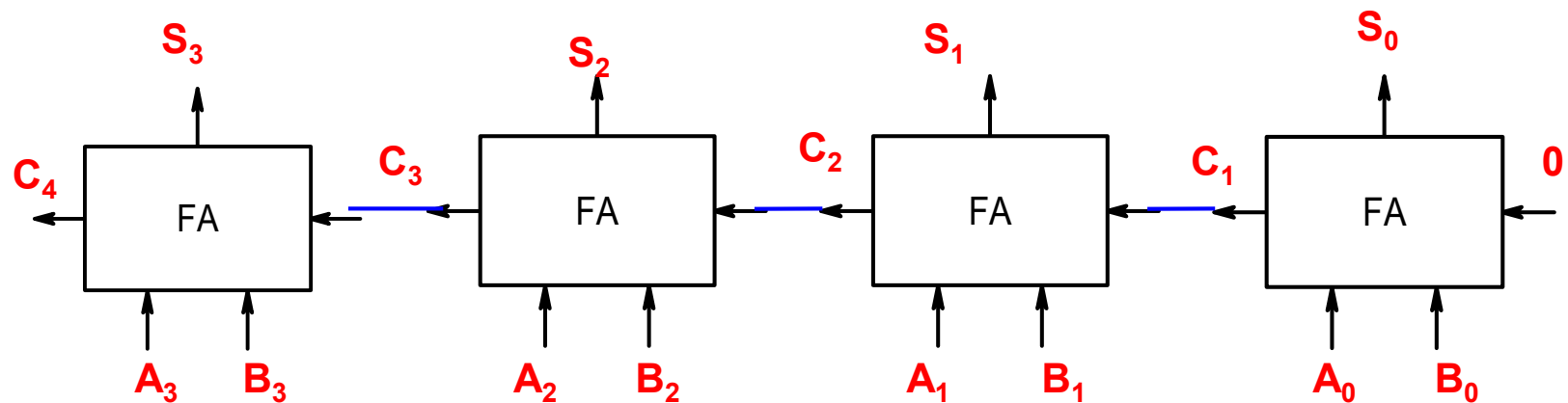
$$\begin{array}{r}
 C_3 C_2 C_1 \\
 A_3 A_2 A_1 A_0 \\
 B_3 B_2 B_1 B_0 \\
 \hline
 C_4 S_3 S_2 S_1 S_0
 \end{array}$$




Ripple Carry Adder (20 gate circuit)

Subtraction

$A - B = A + 2\text{'s complement of } B$




$A - B = A + 1\text{'s complement of } B + 1$

$$A - B = A + \overline{B} + 1$$

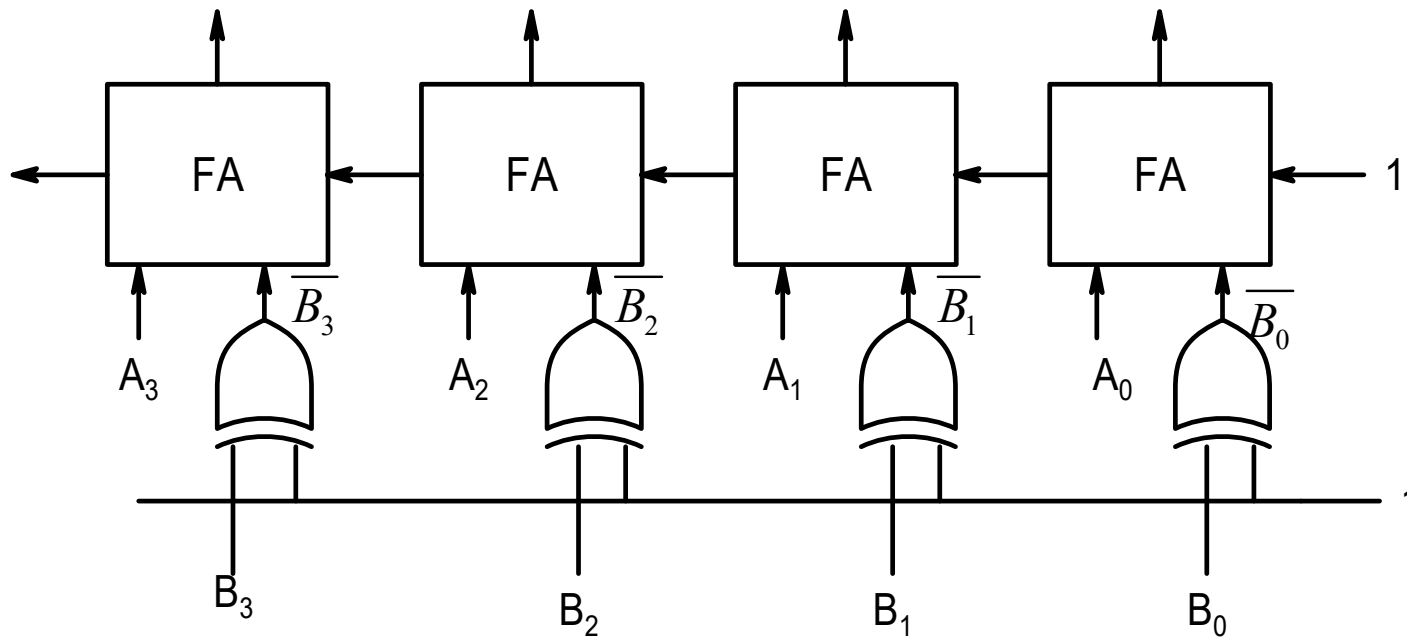

One needs add a circuit for predicting errors resulting from overflow

Adder/Subtractor

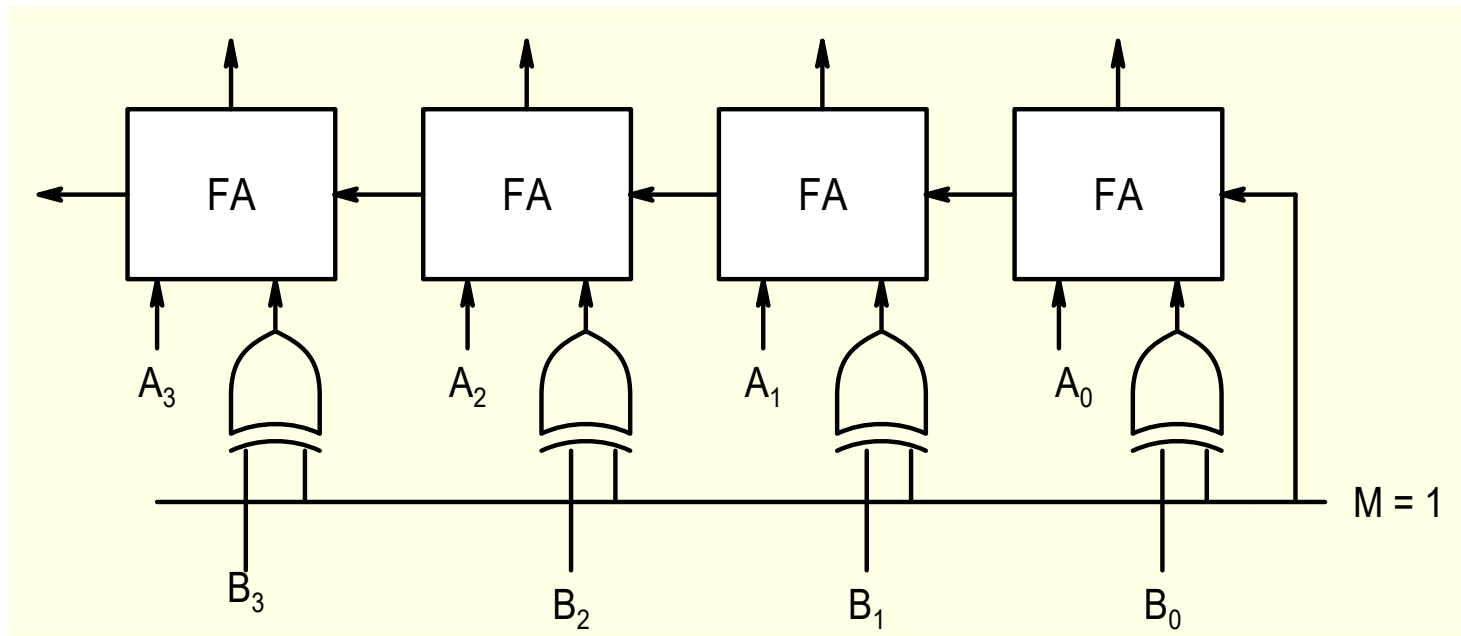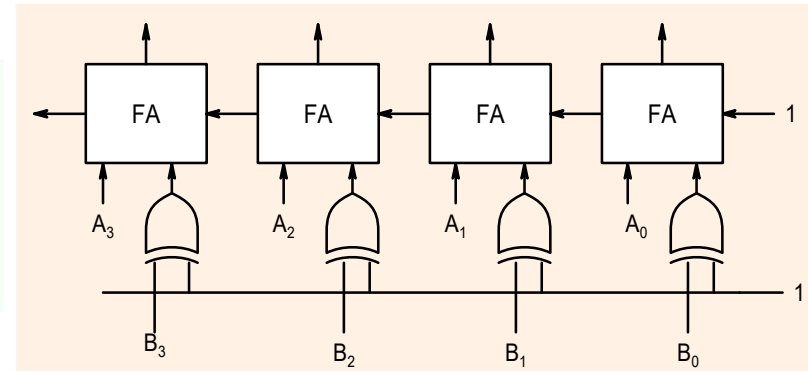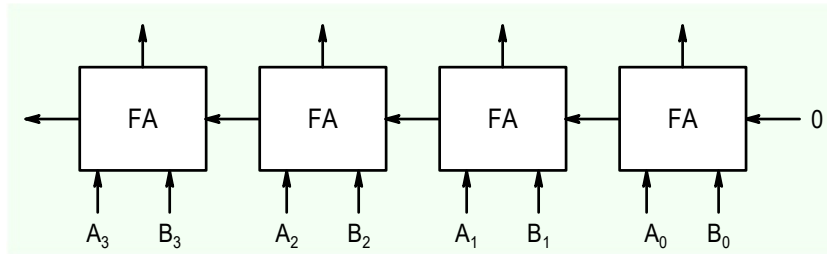

Multiplier

